
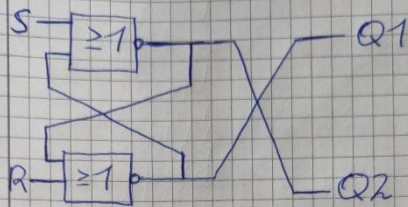


## RS - Flip-Flop

Flip-Flop aus NOR-Verknüpfungen:

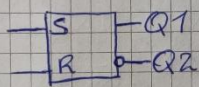


Schaltzeichen:




Wahrheitstabelle:

S	R	Q1	Q2	Zustand
1	0	1	0	Set
0	0	1	0	Speichern
0	1	0	1	Reset
0	0	0	1	Speichern
1	1	-	-	Verboten!

Flip-Flop aus NAND-Verknüpfung:

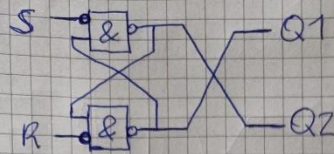

Schaltzeichen:

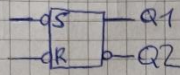


Wahrheitstabelle

S	R	Q1	Q2	Zustand
0	1	0	1	Set
1	1	0	1	Speichern
1	0	1	0	Reset
1	1	1	0	Speichern
0	0	-	-	Verboten!

Valentin Adlgasser

RS-FF NAND

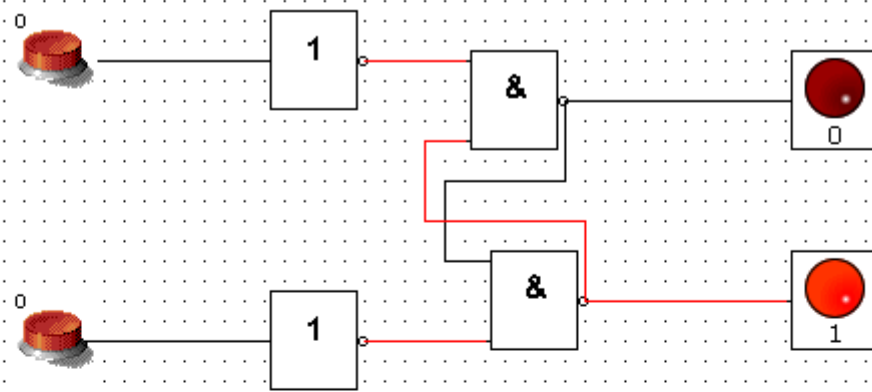

RS-FF NOR

